



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik - Lehrstuhl Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik

BELEG

zur Lehrveranstaltung

SCHALTKREIS- UND SYSTEMENTWURF

Quadratwurzelberechnung mit Hilfe des Newtonschen Näherungsverfahrens

Andrej Olunczek
andrej@olunczek.de
Matrikel-Nr.: 3066276
ICPRO-Login: anol07

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Schüffny
Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. R. Schüffny
vorgelegt am: 31. März 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
2	Vorstellung des Algorithmus	9
2.1	Das allgemeine Newtonverfahren	9
2.2	Spezialisierung zur Bestimmung von Quadratwurzeln	10
2.3	Optimierungen	13
3	Entwurf des Schaltkreises	15
3.1	Der Datenpfad	15
3.2	Der Zustandsautomat allgemein	19
3.3	Gatterschaltung des Zustandautomaten	20
4	Simulationsergebnisse	25
4.1	Gesamtschaltung, FSM als Verilog-Beschreibung	25
4.2	nur Zustandsautomat, Gatterschaltung	29
4.3	Gesamtschaltung, FSM als Gatterschaltung	35
5	Zusammenfassung	39
A	Quellcode	I

Abbildungsverzeichnis

1	Beispiel Newton-Verfahren	9
2	Zwei Funktionen zur Wurzelberechnung	11
3	Beispiel für Nichtkonvergenz	12
4	Datenflussgraphen	15
5	Datenpfad	16
6	Register-Transfer-Folgen	17
7	Zustandsgraph	18
8	Übersicht Gesamtschaltung	19
9	Gatterschaltung des Zustandsautomaten	23
10	Simulation - Verilog-FSM - normal	26
11	Simulation - Verilog-FSM - 0	27
12	Simulation - Verilog-FSM - error	28
13	Simulation - nur FSM - Startphase	30
14	Simulation - nur FSM - Dividierphase 1 und 2	31
15	Simulation - nur FSM - Dividierphase 3 und 4	32
16	Simulation - nur FSM - Newtonverfahren, erster Durchlauf	33
17	Simulation - nur FSM - Newtonverfahren, letzter Durchlauf	34
18	Simulation - Gatter-FSM - normal	36
19	Simulation - Gatter-FSM - 0	37
20	Simulation - Gatter-FSM - error	38

Tabellenverzeichnis

1	Benötigte Variablen	15
2	Zustandskodierungen und -übergänge	20
3	Vergleich Logikaufwand	21

Quellcodeverzeichnis

1	Verilog-Code des Zustandsautomaten	I
2	Verilog-Code der Steuerlogik	IV
3	Verilog-Code der Gesamt-Testbench	XI
4	Verilog-Code der FSM-Testbench	XIII
5	Perl-Code des Websimulators	XV

1 Einleitung

Ziel der Lehrveranstaltung Schaltkreis- und Systementwurf ist es, einen integrierten Schaltkreis zu entwickeln. Dazu soll ein frei gewählter Algorithmus so aufbereitet werden, dass er als Schaltkreis umsetzbar ist. Für diesen Algorithmus sollen in einzelnen Schritten ein Datenpfad und eine Steuerung in Form eines Zustandsautomaten (FSM, finite state machine) und der dazugehörigen Steuerlogik entwickelt werden.

Als Algorithmus setze ich das Newtonsche Näherungsverfahren um. Mit Hilfe dieses Verfahrens können näherungsweise Nullstellen von Funktionen bestimmt werden. Ich nutze hier ein Spezialfall des Verfahrens zur Berechnung der Quadratwurzel einer positiven reellen Zahl, sofern sich diese mit Hilfe des Fließkommazahlenformates nach IEEE Standard 754-1985 in der 64-Bit-Variante (double) darstellen lässt.

Im ersten Schritt erläutere ich den Algorithmus, und wie er für die Berechnung von Quadratwurzeln genutzt werden kann. Unter bestimmten Umständen kann es sehr viele Durchläufe benötigen, ehe ein verwertbares Ergebnis zu Stande kommt. Aus diesem Grund habe ich ein paar Modifikationen vorgenommen, um die Berechnungszeit zu verkürzen. Die Modifikationen werde ich anhand entsprechender Beispiele erklären.

Der Mittelteil enthält eine Beschreibung und Analyse des Aufbaues von Datenpfad, Zustandsautomat und Steuerlogik. Anhand der Register-Transfer-Folgen werde ich den genauen Ablauf des Algorithmus in der Hardware aufzeigen. Insbesondere auf die Optimierungen an dem Zustandsautomaten werde ich detailliert eingehen, was Art und Ansteuerung der nötigen Flipflops betrifft.

Im Abschnitt 4 werde ich anhand einiger Simulationsprotokolle die Funktionsfähigkeit der Schaltung darlegen. Insbesondere die Gatterschaltung des Zustandsautomaten wird ausführlich durch Simulationen überprüft, ob alle Zustandsübergänge in der richtigen Reihenfolge ablaufen.

Zu guter Letzt werde ich in einer Zusammenfassung die Arbeit noch einmal bewerten und einen kurzen Ausblick auf Erreichtes und weitere Möglichkeiten geben.

2 Vorstellung des Algorithmus

2.1 Das allgemeine Newtonverfahren

Der hier vorgestellte Algorithmus, das Newtonsche Näherungsverfahren, auch Newton-Raphsonsche Methode genannt, ist eine Methode zur näherungsweise Bestimmung einer Nullstelle einer stetig differenzierbaren Funktion $f(x)$. Die Grundidee des Verfahrens ist es, die Funktion durch eine Tangente zu linearisieren, die durch einen, durch x_n definierten, vorgegebenen Punkt $P(x_n, f(x_n))$ der Funktion $f(x)$ geht. Die Nullstelle dieser Tangente ist die nächste Näherung der Nullstelle der Funktion $f(x)$, und als x_{n+1} gleichzeitig der Startwert für die nächste Iterationsstufe.

Um x_{n+1} zu berechnen, muss zu erst die Tangente bestimmt werden. Die Tangente ist eine einfache lineare Funktion der Form $t(x) = ax + b$. Der Anstieg der Tangente berechnet sich ganz einfach durch die Ableitung der Funktion $f(x)$ an der Stelle x_n . Demzufolge ist $a = f'(x_n)$. Um die vollständige Tangentengleichung zu bekommen, müssen wir die Tangente $t(x)$ mit der Funktion $f(x)$ in x_n gleichsetzen und nach b umstellen:

$$f(x_n) = f'(x_n)x_n + b \quad (1)$$

$$b = f(x_n) - f'(x_n)x_n \quad (2)$$

Daraus ergibt sich folgende Tangentengleichung:

$$t(x) = f'(x_n)x + f(x_n) - f'(x_n)x_n \quad (3)$$



Abbildung 1: Beispiel zum Newton-Verfahren: drei Schritte mit Startwert $x_0=4$

Von dieser Tangente benötigen wir nun die Nullstelle, da diese der nächste Näherungsschritt der Reihe ist. Die Nullstelle x_{n+1} berechnet sich wie folgt:

$$0 = f'(x_n)x_{n+1} + f(x_n) - f'(x_n)x_n \quad (4)$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (5)$$

Gleichung 5 ist damit die allgemeine Iterationsvorschrift des Newton-Verfahrens.

In Abbildung 1 ist ein Beispiel zu dem Verfahren gegeben. Die Funktion lautet $f(x) = (x/2)^2 - 1$, der Startwert $x_0 = 4$. Die ersten drei Iterationen berechnen sich wie folgt:

Tangente	Nullstelle
$t_0(x) = 2x - 5$	$x_1 = 2.5$
$t_1(x) = 1.25x - 2.5625$	$x_2 = 2.05$
$t_2(x) = 1.025x - 2.050625$	$x_3 = 2.00061$

Man sieht, das Verfahren konvergiert relativ schnell zur realen Nullstelle $x_{Nst} = 2$.

Die Konvergenz des Näherungsverfahrens ist aber nicht zwingend gegeben. Komplexere Funktionen, die z.B. Polstellen, Wendestellen oder ähnliches enthalten, können auch zu divergierenden Zahlenfolgen führen oder auch alternierendes oder zyklisches Verhalten haben. Ob die Folge konvergiert ist aber auch stark vom Startwert abhängig. Wenn die Folge konvergiert, dann quadratisch, die Anzahl gültiger Stellen verdoppelt sich also bei jedem Schritt^[1].

2.2 Spezialisierung zur Bestimmung von Quadratwurzeln

Wir wollen hier aber nun mit Hilfe dieses Verfahrens die Quadratwurzel bestimmen. Zu diesem Zweck brauchen wir eine von a abhängige Funktion $f(x)$, die genau bei \sqrt{a} ihre Nullstelle hat. Dazu bieten sich zwei Funktionen an:

$$f_1(x) = 1 - \frac{a}{x^2} \quad (6)$$

$$f_2(x) = x^2 - a \quad (7)$$

Mit Hilfe der allgemeinen Iterationsvorschrift aus Gleichung 5 ergeben sich folgende Iterationsformeln:

$$f_1(x) : x_{n+1} = \frac{x_n}{2} \left(3 - \frac{x_n^2}{a} \right) \quad (8)$$

$$f_2(x) : x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \quad (9)$$

 


Abbildung 2: Mögliche Funktionen, die bei \sqrt{a} (hier $a = 2$) eine Nullstelle haben

In Abbildung 2 sind die beiden Funktionen $f_1(x)$ (rot) und $f_2(x)$ (blau) dargestellt.

Welche der beiden Funktionen ist nun die Bessere? Da alle beide Funktionen alle drei Grundfunktionen, Addition, Multiplikation und Division, enthalten, ist der Hardwareaufwand ähnlich. Entscheidend ist also eher, welche Funktion schneller zum Ergebnis kommt. Der entscheidende Faktor ist dabei die Division, da sie sieben Takte benötigt. Formel 8 benötigt also zehn Takte, wenn man während der Division oder der Subtraktion schon die Halbierung von x_n vornimmt. Formel 9 ist etwas kürzer und benötigt nur neun Takte. In Formel 8 kann man aber die Division in der Iteration vermeiden, indem man den Kehrwert von a schon vorher berechnet. So benötigt man in der Schleife dann nur noch die Multiplikation mit diesem Kehrwert, im Idealfall ist das Ergebnis nach vier Takten berechnet.

Es gibt aber auch Unterschiede in der Konvergenz der beiden Funktionen. Da Funktion $f_2(x)$ keine Pol- oder Wendestellen enthält, konvergiert die Folge zu einer der Nullstelle. Wir betrachten hier nur den positiven Zahlenbereich, also alles rechts der y-Achse. Liegt der Startwert oberhalb der Nullstelle, nähert sich die Folge stetig von oben an die Nullstelle heran. Bei einem Startwert der unterhalb der Nullstelle liegt, ist der Wert nach dem ersten Iterationsschritt wieder oberhalb, und es gilt selbiges wie bei einem Startwert oberhalb der Nullstelle. Anders sieht es bei Funktion $f_1(x)$ aus. Dort kann es passieren, dass die Folge mit wechselndem Vorzeichen Richtung unendlich wandert. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 3 zu sehen. Für den Fall dass der Startwert zwischen 0 und der Nullstelle liegt, konvergiert das Verfahren aber.

Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist die Frage, ob zu jedem 64-Bit-Wert aus

der Menge der nach 'IEEE 754' möglichen Zahlen auch ein Ergebnis berechnet werden kann. Dazu ist zuerst einmal der mögliche Bereich zu definieren. Die 64-Bit-Fließkommazahl besteht aus einem Bit des Vorzeichen V , 52 Bit der Mantisse M und elf Bit des Exponenten E . Die Zahl berechnet sich dann zu

$$Z = (-1)^V \cdot \left(1.0 + \frac{M}{2^{52}}\right) \cdot 2^{E-1023}$$

Die Maximal- und Minimalwerte berechnen sich demzufolge zu

$$\max = \left(1 + \frac{2^{52} - 1}{2^{52}}\right) \cdot 2^{1023} = 1.79769e + 308$$

$$\min = \left(1 + \frac{0}{2^{52}}\right) \cdot 2^{-1022} = 2.22507e - 308$$

Allerdings sind für den Fall, dass der Exponent 0 ist, subnormale Zahlen definiert, die die Lücke zwischen 0 und dem zuvor berechneten Minimalwert füllen sollen. Diese definieren sich zu

$$Z = (-1)^V \cdot \frac{M}{2^{52}} \cdot 2^{-1022}$$

Damit ist der kleinste definierte Wert

$$\min = \frac{1}{2^{52}} \cdot 2^{-1022} = 4.94066e - 324$$

 


Abbildung 3: Für $a = 2$ und $x_0 = 4$ konvergiert das Beispiel nicht zur Nullstelle

Wenn wir jetzt Funktion $f_1(x)$ betrachten, ist der erste Arbeitsschritt die Kehrwertbildung von a . Schon für den Fall, dass die Quadratwurzel aus der kleinstmöglichen Fließkommazahl gebildet werden soll, gibt es ein Problem. $1/4.94066e - 324 = 2.02402e + 323$. Da das größer als die maximal mögliche Zahl ist, würde ein Ergebnis von $1/a = \infty$, also einen Zahlenüberlauf verursachen. Damit lässt sich der Vorteil der Funktion $f_1(x)$ nicht nutzen. Da nun Funktion $f_2(x)$, ohne diesen Vorteil der Kehrwertbildung, einen Rechenschritt weniger benötigt, ist nun zu testen, ob diese für alle Eingangswerte ein gültiges Ergebnis bringt. Um das Verhalten vorherzusagen brauchen wir natürlich auch den Startwert für die Iterationsfolge. Für diesen nimmt man im Allgemeinen folgende Formel:

$$x_0 = 0.5 \cdot a + 0.5 \quad (10)$$

Dieser Wert ist immer größer oder gleich der zu berechnenden Nullstelle, der Quadratwurzel aus a . Damit kann sich die Folge von Beginn an von oben an die Nullstelle annähern. Außerdem wird die Anzahl der Konstanten klein gehalten.

Um nun die Konvergenz von Formel 9 zu untersuchen, unterscheidet man am Besten in drei Fälle. Ist a kleiner, gleich oder größer als 1. Am einfachsten ist der Fall für $a = 1$, dann ist der Startwert gleich dem Ergebnis, weitere Berechnungen sind nicht nötig. Für den Fall $a < 1$ sind sowohl a als auch x_0 und folgende x_n kleiner als 1. Damit ergibt der Quotient ein sinnvolles, als Fließkommazahl darstellbares, Ergebnis, da bei der Division immer ein Wert größer als a heraus kommt. Geht man davon aus, dass x_n immer eine normale positive Fließkommazahl größer 0 ist, stellt der Wert innerhalb der Klammer eine Zahl dar, die mindestens dem Doppelten des kleinstmöglichen Wertes entspricht. Damit ist auch die abschließende Halbierung ohne Probleme möglich, ohne das auf 0 gerundet werden müsste. Für den Fall $a > 1$ sieht es ganz ähnlich aus. Da die x_n immer kleiner werden, ist die Gefahr des Zahlenbereichsüberlauf für die ersten Iterationsschritte am größten. Für sehr große a ist der Startwert $x_0 = 0.5a$. Dadurch kann x_n nicht größer als die Hälfte der größtmöglichen Zahl werden. Der Wert in der Klammer beträgt für sehr große x_n näherungsweise x_n , der Quotient a/x_n beginnt erst bei Annäherung an die Nullstelle größere Auswirkung zu haben. Daraus ist zu erkennen, dass die Summe innerhalb der Klammer immer einen Wert kleiner der größtmöglichen Zahl haben muss. Da für den hier betrachteten Fall die x_n immer größer 1 sind, muss auch der Quotient eine, mit dem Fließkommaformat darstellbare, Zahl ergeben. Somit kommt man mit Formel 9 immer zu einem Ergebnis.

2.3 Optimierungen

Um jetzt einen Überblick über Verhalten, Laufzeiten und Konvergenz zu haben, habe ich einen kleinen Simulator unter <http://olunczek.de/ice-test/> online gestellt. In den linken drei Spalten läuft das Verfahren mit der Funktion $f_2(x)$, in der rechten Spalte mit der Funktion $f_1(x)$. In der linken läuft das Verfahren normal durch, in den mittleren beiden mit Optimierungsschritten, auf die ich im Folgenden noch eingehen werde.

Man sieht, dass für sehr große Zahlen, z.B. $5e200$ sehr viele Iterationsschritte nötig sind, um zum finalen Ergebnis zu kommen. In diesem Beispiel sind das 338 Schritte, was am Ende über 3380 Takte benötigen würde. Da der Startwert in diesem Fall mehr als das $1e100$ -fache des Ergebnisses beträgt, fragt man sich, ob man sich nicht schneller an das Ergebnis annähern kann. Da für Werte, die deutlich größer als das Ergebnis sind, die Newton-Iteration näherungsweise der Halbierung entspricht, halbiert man im einfachsten Fall solange den Startwert, wie er nicht kleiner als das Ergebnis wird. Da auch das noch sehr viele Schritte benötigen würde, kommen weitere Stufen davor, die mehrere Halbierungen auf einen Schlag erledigen. Für die Probe wird das Ergebnis der Halbierungen quadriert und mit dem Ausgangswert verglichen.

In der Simulation habe ich zwei Varianten, einmal mit drei Stufen mit jeweils 100, zehn und einer Halbierung pro Durchlauf. In der anderen Variante mit vier Stufen mit jeweils 125, 25, fünf und einer Halbierung. Bei einer Simulation mit dem Maximalwert von $1.79e + 308$ sieht man, dass die Anzahl der Durchläufe in der ersten Stufe fünf, bzw. vier beträgt. Daraus kann man schlussfolgern, dass die längste Durchlaufzeit dann erreicht wird, wenn die Anzahl der Durchläufe vier, neun, neun bzw. bei vier Stufen drei, vier, vier, vier beträgt. Das wird bei einem Eingangswert von $4e301$ erreicht. In der Simulation sieht man nun, dass die Vier-Stufen- Variante, der mit drei Stufen vorzuziehen ist, da sie 17 Takte weniger benötigt. Es wird sich später auch zeigen, dass diese Variante genau in einem Zustandsautomaten mit fünf Bit, bzw. 32 Zuständen zu realisieren ist.

3 Entwurf des Schaltkreises

3.1 Der Datenpfad

Der ganze Algorithmus teilt sich im Wesentlichen in drei Teile, Startphase, Dividierphasen und der eigentliche Newton-Algorithmus. Dazu habe ich drei Datenflussgraphen aufgestellt:

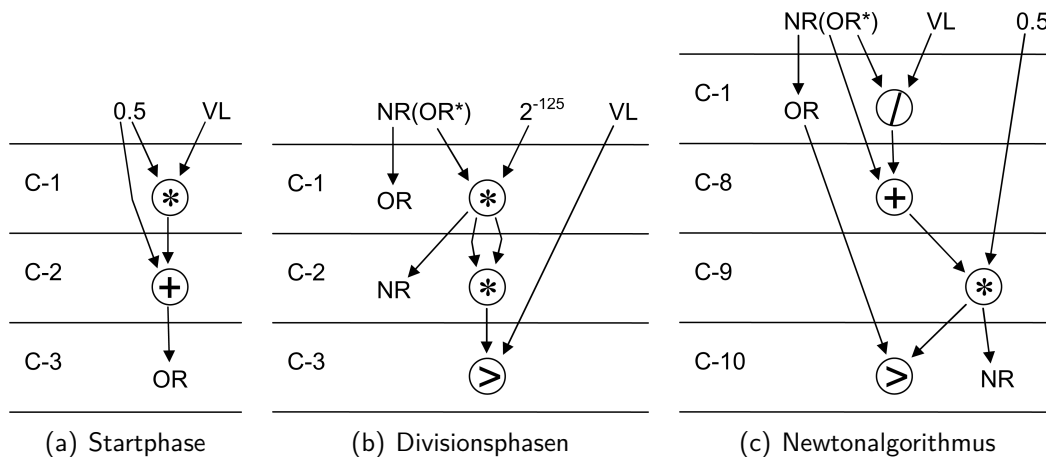


Abbildung 4: Datenflussgraphen - *Im ersten Durchlauf wird OR benutzt, dann NR

Da hier alle Operationen von der jeweils vorhergehenden abhängen, gibt es keine weiteren Möglichkeiten an der Reihenfolge einzelner Operationen herum zu schieben. Im Folgenden noch eine Übersicht über hier und im folgenden benutzte Variablennamen:

Variable	Beschreibung
VL	zu Beginn eingelesener Wert
OR	altes im vorherigen Schritt berechnetes Ergebnis
NR	neues aktuell berechnetes Ergebnis
TMP	temporärer Speicher, um zu frühes Überschreiben des alten Ergebnisses zu verhindern

Tabelle 1: Beschreibung der hier benutzten Variablen

Das temporäre Register wird nötig, da während der Sprungauswertung schon der nächste Schleifendurchlauf beginnt, ohne zu wissen, ob das Ergebnis noch benötigt wird. Damit kein falscher Wert in OR geschrieben wird, wird diesem TMP vorgeschaltet. So kann man nach dem Sprung entscheiden, ob der Wert in TMP nach OR übernommen wird, oder nicht.

Aus den Datenflussgraphen ist recht einfach zu erkennen, dass man jeweils einen Dividierer, eine Multipliziereinheit und eine ALU benötigt. Des Weiteren wird für jede Variable aus Tabelle 1 ein Register benötigt, sowie die Konstanten $2^{-125} =$

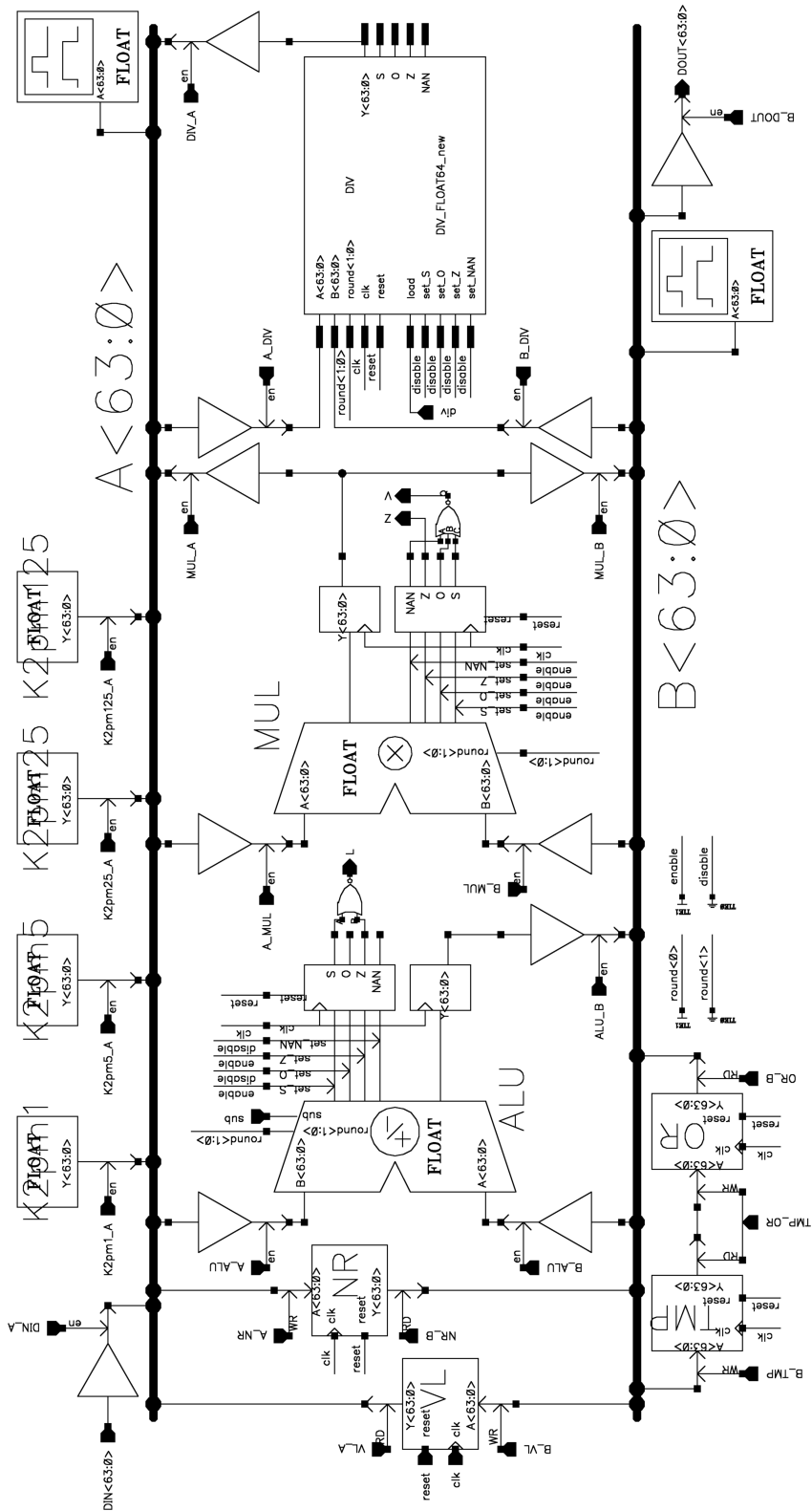


Abbildung 5: Der Datenpfad für den Algorithmus

$2.35099 \cdot 10^{-38}$, $2^{-25} = 2.98023 \cdot 10^{-08}$, $2^{-5} = 0.03125$ und $2^{-1} = 0.5$. Der Datenpfad (Abbildung 5) kann somit in einer einfachen 2-Bus-Architektur entworfen werden. Die Anordnung der Elemente ist so gewählt, dass einfache Register mit je einem Eingang und einem Ausgang genügen. Aus diesem Grund ist die ALU auch horizontal gespiegelt.

Der Rundungsmodus für die Rechenblöcke ist so voreingestellt, dass immer auf die nächste darstellbare Zahl gerundet wird. Da die Flags, wenn sie ausgewertet werden,

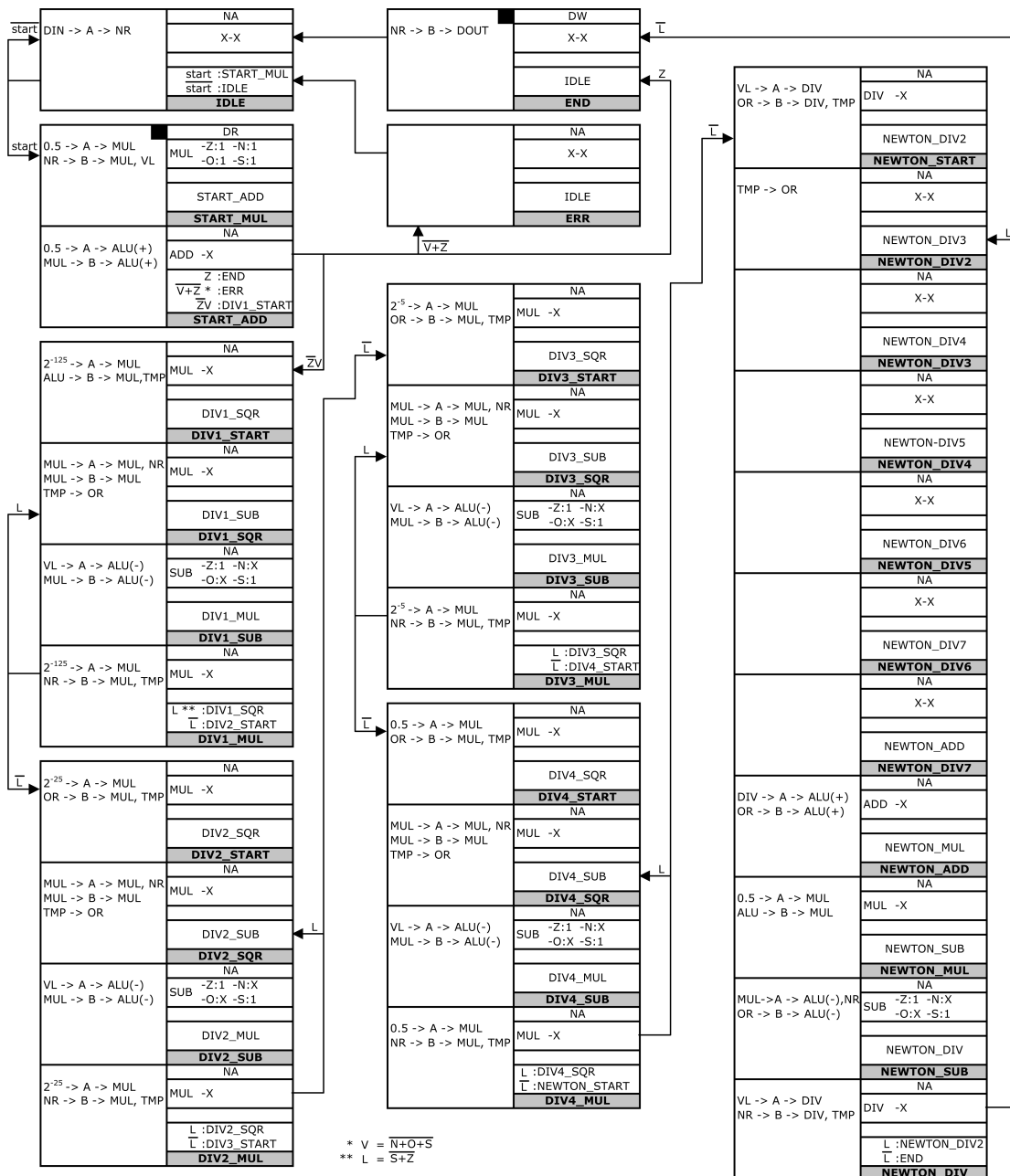


Abbildung 6: Register-Transfer-Folgen zur Ablaufsteuerung

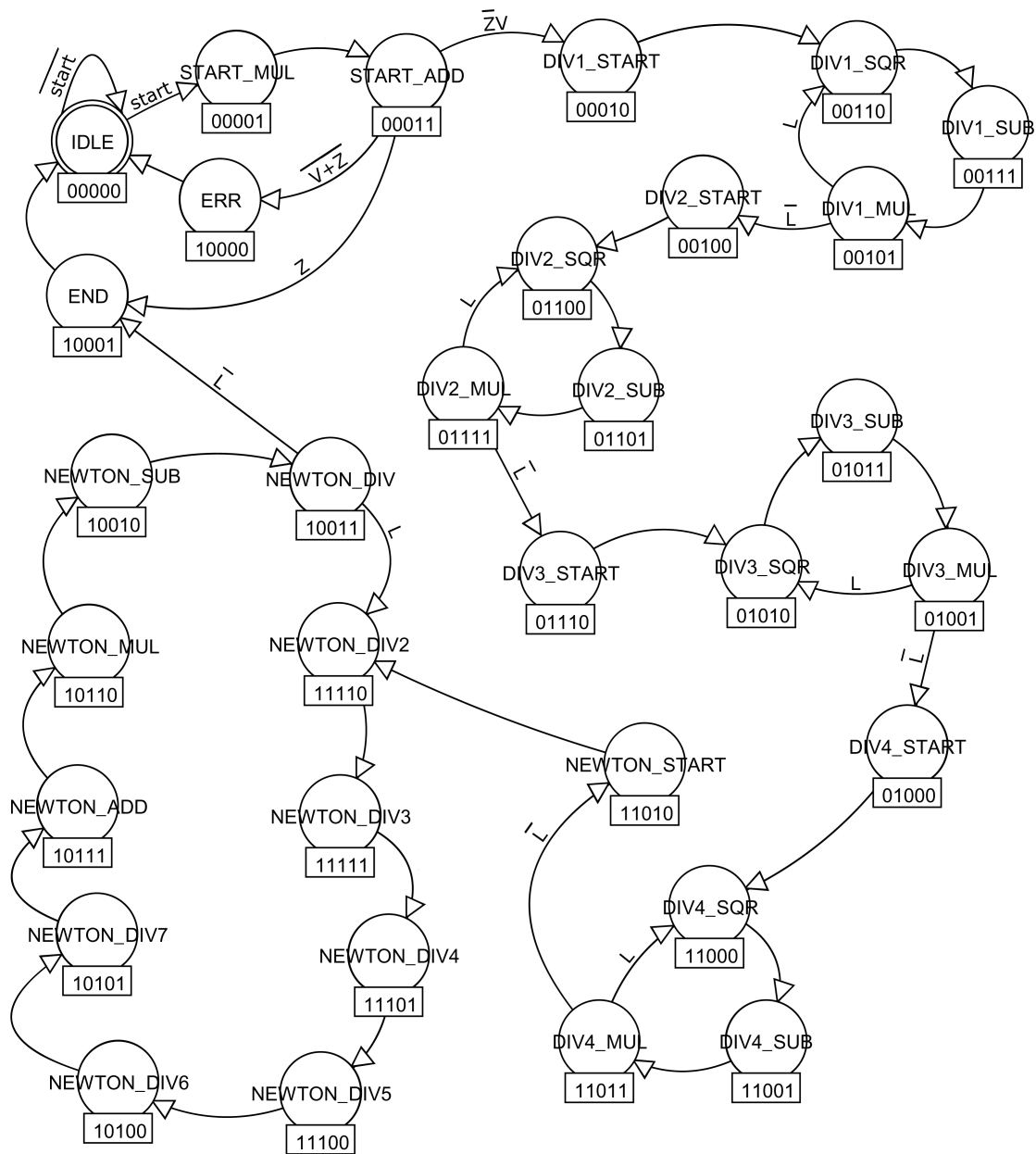


Abbildung 7: Zustandsgraph mit Binärkodierung

immer in der selber Art und Weise genutzt werden, sind sie schon vorkonfiguriert. So werden überzählige Eingänge gespart. Bei der ALU werden nur S und Z genutzt, bei dem Multiplizierer alle vier Flags. Um auch Ausgänge zu sparen werden einige Flags auch am Ausgang zusammengefasst. Im Folgenden verwende ich eine vereinfachte Logiknotation $A \wedge B = AB$ und $A \vee B = A + B$. So werden bei der ALU S und Z zu $L = \overline{S} + \overline{Z}$ und beim Multiplizierer werden $N = NAN$, O und S zu $V = \overline{N} + O + \overline{S}$.

Die beiden Float-Monitore an den beiden Bussen werden nur zur Simulation benö-

tigt, und haben keinen schaltungsrelevanten Nutzen.

3.2 Der Zustandsautomat allgemein

In Abbildung 6 sind die Register-Transfer-Folgen zu sehen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten der Abarbeitung. Während der Auswertung von Flags für bedingte Sprünge, kann man schon Berechnungen vornehmen, ohne zu wissen, wohin der Sprung geht. Bei einer Schleife berechnet man also entweder dass, was nach dem Verlassen der Schleife passiert, oder man fängt schon mit dem nächsten Iterationsschritt an.

Für die vorgeschalteten Divisionsstufen hier heißt das also, entweder man optimiert die Geschwindigkeit, wenn keine Schleifendurchläufe nötig sind. Dafür berechnet man während der Flagauswertung schon den ersten Schritt der nächsten Schleife. Dadurch dauert der erste Schleifendurchlauf nur drei, alle weiteren Durchläufe dafür vier Takte. Ich habe mich hier aber dafür entschieden die maximale Durchlaufzeit zu reduzieren, wenn die Schleifen mehrmals durchlaufen werden. Dafür wird während der Flagauswertung schon mit dem nächsten Durchlauf der Schleife begonnen. Somit werden für den ersten Durchlauf vier und für die weiteren Durchläufe nur drei Takte benötigt.

Während der Berechnung des Startwertes werden die Flags kontrolliert, um zu erkennen, ob die eingegebene Zahl zu einem gültigen Ergebnis verarbeitet werden kann. Ist das nicht der Fall, wird ein Fehler ausgegeben. Liegt eine 0 am Eingang, wird diese sofort als Ergebnis ausgegeben.

Um nun daraus den Zustandsautomaten zu bauen, werden die Register-Transfer-

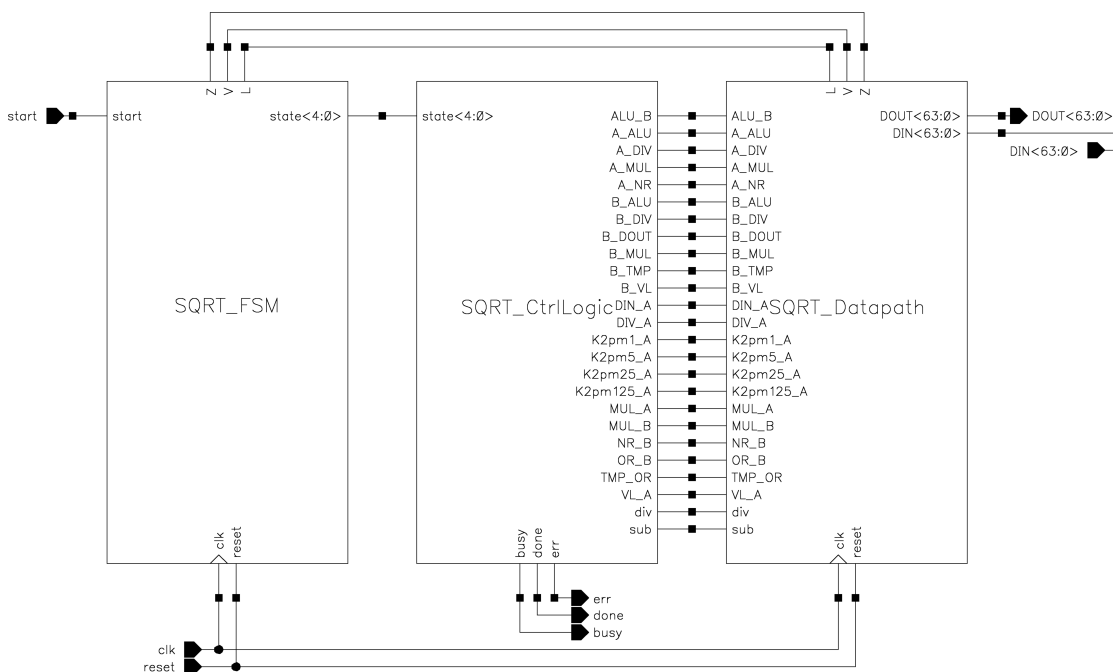


Abbildung 8: Gesamtübersicht der Schaltung mit Anordnung der einzelnen Einheiten

3 Entwurf des Schaltkreises

Folgen zuerst in einen Zustandsgraphen umgewandelt. In Abbildung 7 ist das Ergebnis zu sehen. Im gleichen Schritt wird die Zustandskodierung eingeführt. Ich habe hier den Gray-Code genutzt, in dem sich in jedem Schritt nur ein Bit ändert. Das spart übermäßiges hin- und herkippen der Flipflops in der FSM, und reduziert damit etwas die Leistungsaufnahme.

Zunächst wird der Zustandsautomat aus Abbildung 7 direkt eins zu eins in Verilog beschrieben, um die prinzipielle Funktionsweise des Automaten zu überprüfen. Der Verilog-Code für den Zustandsautomaten ist im Anhang im Quellcode 1 zu sehen. Damit die Schaltung funktioniert, wird noch eine Steuerlogik benötigt, die anhand des aktuellen Zustandes die Steuerleitungen des Datenpfades ansteuert. Der Verilog-Code für diese Steuerlogik ist im Anhang in Quellcode 2 dargestellt. In Abbildung 8 ist dargestellt, wie die einzelnen Elemente, Zustandsautomat(FSM), Steuerlogik und Datenpfad zur Gesamtschaltung zusammengeschlossen sind.

3.3 Gatterschaltung des Zustandautomaten

Teil der Aufgabe ist es aber auch, den Zustandsautomaten direkt als Schaltung zu realisieren. Dazu sind in Tabelle 2 noch einmal alle Zustandsübergänge aufgelistet.

state	s4	s3	s2	s1	s0	L	V	Z	start	next_state	D4	D3	D2	D1	D0	J4	K4	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0	T4	T3	T2	T1	T0	
IDLE	0	0	0	0	0	X	X	X	0	IDLE	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0	0	
IDLE	0	0	0	0	0	X	X	X	1	START_MUL	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	0	X	1	X	0	0	0	0	1	
START_MUL	0	0	0	0	1	X	X	X	X	START_ADD	0	0	0	1	1	0	X	0	X	0	X	1	X	X	0	0	0	0	1	0	
START_ADD	0	0	0	1	1	X	0	0	X	ERR	1	0	0	0	0	1	X	0	X	0	X	X	1	X	1	1	0	0	1	1	
START_ADD	0	0	0	1	1	X	X	1	X	END	1	0	0	0	1	1	X	0	X	0	X	X	1	X	0	1	0	0	1	0	
START_ADD	0	0	0	1	1	X	1	0	X	DIV1_START	0	0	0	1	0	0	X	0	X	0	X	X	0	X	1	0	0	0	0	1	
DIV1_START	0	0	0	1	0	X	X	X	X	DIV1_SQR	0	0	1	1	0	0	X	0	X	1	X	X	0	0	X	0	0	1	0	0	
DIV1_SQR	0	0	1	1	0	X	X	X	X	DIV1_SUB	0	0	1	1	1	0	X	0	X	X	0	X	0	1	X	0	0	0	0	1	
DIV1_SUB	0	0	1	1	1	X	X	X	X	DIV1_MUL	0	0	1	0	1	0	X	0	X	X	0	X	1	X	0	0	0	0	1	0	
DIV1_MUL	0	0	1	0	1	1	X	X	X	DIV1_SQR	0	0	1	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X	X	1	0	0	0	1	1	
DIV1_MUL	0	0	1	0	1	0	X	X	X	DIV2_START	0	0	1	0	0	0	X	0	X	X	0	0	X	X	1	0	0	0	0	1	
DIV2_START	0	0	1	0	0	X	X	X	X	DIV2_SQR	0	0	1	1	0	0	X	1	X	X	0	0	X	0	X	0	1	0	0	0	
DIV2_SQR	0	1	1	0	0	X	X	X	X	DIV2_SUB	0	1	1	0	1	0	X	X	0	X	0	0	X	1	X	0	0	0	0	1	
DIV2_SUB	0	1	1	0	1	X	X	X	X	DIV2_MUL	0	1	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X	X	0	0	0	0	1	0	
DIV2_MUL	0	1	1	1	1	1	X	X	X	DIV2_SQR	0	1	1	0	0	0	X	X	0	X	0	X	1	X	1	0	0	0	1	1	
DIV2_MUL	0	1	1	1	1	0	X	X	X	DIV3_START	0	1	1	1	0	0	X	X	0	X	0	X	0	X	1	0	0	0	0	1	
DIV3_START	0	1	1	1	0	X	X	X	X	DIV3_SQR	0	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1	X	0	0	X	0	0	1	0	0	
DIV3_SQR	0	1	0	1	0	X	X	X	X	DIV3_SUB	0	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	X	0	1	X	0	0	0	0	1	
DIV3_SUB	0	1	0	1	1	X	X	X	X	DIV3_MUL	0	1	0	0	1	0	X	X	0	0	X	X	1	X	0	0	0	0	1	0	
DIV3_MUL	0	1	0	0	1	1	X	X	X	DIV3_SQR	0	1	0	1	0	0	X	X	0	0	X	1	X	X	1	0	0	0	1	1	
DIV3_MUL	0	1	0	0	1	0	X	X	X	DIV4_START	0	1	0	0	0	0	X	X	0	0	X	0	X	X	1	0	0	0	1	1	
DIV4_START	0	1	0	0	0	X	X	X	X	DIV4_SQR	1	1	0	0	0	1	X	X	0	0	X	0	X	0	X	1	0	0	0	0	
DIV4_SQR	1	1	0	0	0	X	X	X	X	DIV4_SUB	1	1	0	0	1	X	0	X	0	0	X	0	X	1	X	0	0	0	0	1	
DIV4_SUB	1	1	0	0	1	X	X	X	X	DIV4_MUL	1	1	0	1	1	X	0	X	0	0	X	1	X	X	0	0	0	0	1	0	
DIV4_MUL	1	1	0	1	1	X	X	X	X	DIV4_SQR	1	1	0	0	0	0	X	0	X	0	0	X	X	1	X	1	0	0	0	1	
DIV4_MUL	1	1	0	1	1	0	X	X	X	NEWTON_START	1	1	0	1	0	1	X	0	X	0	0	X	X	0	X	1	0	0	0	1	
NEWTON_START	1	1	0	1	0	X	X	X	X	NEWTON_DIV2	1	1	1	1	0	0	X	0	X	0	1	X	X	0	0	X	0	0	1	0	0
NEWTON_DIV2	1	1	1	1	0	X	X	X	X	NEWTON_DIV3	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	X	0	1	X	0	0	0	1	
NEWTON_DIV3	1	1	1	1	1	X	X	X	X	NEWTON_DIV4	1	1	1	0	1	1	X	0	X	0	X	0	X	1	X	0	0	0	0	1	0
NEWTON_DIV4	1	1	1	0	1	X	X	X	X	NEWTON_DIV5	1	1	1	0	0	0	X	0	X	0	X	0	0	X	1	0	0	0	0	1	
NEWTON_DIV5	1	1	1	0	0	X	X	X	X	NEWTON_DIV6	1	0	1	0	0	0	X	0	X	1	X	0	0	X	0	X	0	1	0	0	0
NEWTON_DIV6	1	0	1	0	0	X	X	X	X	NEWTON_DIV7	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	0	X	1	X	0	0	0	0	1
NEWTON_DIV7	1	0	1	0	1	X	X	X	X	NEWTON_ADD	1	0	1	1	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X	X	0	0	0	0	1	0
NEWTON_ADD	1	0	1	1	1	X	X	X	X	NEWTON_MUL	1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	0	X	0	X	1	0	0	0	1	
NEWTON_MUL	1	0	1	1	0	X	X	X	X	NEWTON_SUB	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	X	1	X	0	0	X	0	0	1	0	0
NEWTON_SUB	1	0	0	1	0	X	X	X	X	NEWTON_DIV	1	0	0	1	1	1	X	0	0	X	0	X	X	0	1	X	0	0	0	0	1
NEWTON_DIV	1	0	0	1	1	1	X	X	X	NEWTON_DIV2	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	1	X	X	0	X	1	0	1	0	1	
NEWTON_DIV	1	0	0	1	1	0	X	X	X	END	1	0	0	0	1	X	0	0	X	0	X	X	1	X	0	0	0	0	1	0	
END	1	0	0	0	1	X	X	X	X	IDLE	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X	0	X	X	1	1	0	0	0	1	
ERR	1	0	0	0	0	X	X	X	X	IDLE	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X	0	X	0	X	1	0	0	0	0	

Tabelle 2: Zustands- und Übergangskodierungen für D-, JK- und T-Flipflops

3.3 Gatterschaltung des Zustandsautomaten

	D	D_0	J	J_0	K	K_0	T	T_0
state<4>	32	25	17	16	4	7	25	40
state<3>	20	37	11	28	5	9	19	44
state<2>	48	42	16	33	10	15	31	86
state<1>	62	70	30	28	43	37	86	64
state<0>	60	60	41	46	46	47	104	110

	D	D_0	J	J_0	K	K_0	T	T_0
state<4>	11	9	5	6	1	1	7	12
state<3>	6	11	4	9	1	1	7	16
state<2>	14	14	5	9	3	5	12	30
state<1>	20	19	9	8	13	12	27	20
state<0>	17	17	12	13	14	14	38	41

	D	D_0	J	J_0	K	K_0	T	T_0
state<4>	29	24	14	15	3	3	22	33
state<3>	18	36	12	25	4	4	22	43
state<2>	44	38	17	24	10	12	37	78
state<1>	62	58	29	25	41	37	82	63
state<0>	57	60	44	45	47	47	120	127

(a) Logikkosten

(b) Gatteranzahl

(c) Gatterkosten

Tabelle 3: Vergleich Logikaufwand für die FSM, die Minimalwerte sind gelb hinterlegt

Um zu entscheiden, welche Art von Flipflops die besten sind, habe ich in der Tabelle auch die Ansteuerung für die zu Verfügung stehenden D(ata)-, J(ump)/K(ill)- und T(oggle)-Flipflops erfasst. Mit Hilfe des Karnaugh-Skriptes habe ich für alle Typen jeweils die Gleichungstabellen für alle Eingänge in der normalen und der negierten Form erstellt. Die dabei errechneten theoretischen Logikkosten sind in Tabelle 3(a) aufgelistet. Für die negierten Eingangssignale (mit $_0$ gekennzeichnet) ist der Wert um 1 erhöht, da theoretisch noch ein Inverter für die korrekte Ansteuerung nötig ist.

Dieser theoretische Wert ist aber sehr ungenau, da er davon ausgeht, dass es AND- bzw. OR-Gatter mit beliebig vielen Eingängen gibt. Aus diesem Grund ist in Tabelle 3(b) die Anzahl der NAND-/NOR-Gatter aufgelistet, denn nur diese sind verfügbar. Die Ausgabe des Karnaugh-Skriptes gibt eine Formel der Form $O = (AB \cdots X) + (BD \cdots Y) + \cdots$ aus. Um daraus die Anzahl der NAND-/NOR-Gatter zu bestimmen sind folgende Umformungen nötig: $ABC = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$ und $A+B+C = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C}}$. Da es nur Gatter mit maximal vier Eingängen gibt werden noch folgende Umrechnungen angewandt: $ABCDEF = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{E} \overline{F}}$. Um die Logik zu minimieren ist manchmal noch folgende Umwandlung möglich: $ABCDE + ABCDF = (ABCD)(E+F)$. Mit Hilfe dieser Formeln wurde die Anzahl der nötigen NAND-/NOR-Gatter ermittelt.

Zur endgültigen Ermittlung der günstigsten Flipflops habe ich in Tabelle 3(c) die Logikkosten der errechneten Gatter zusammengestellt. Dazu wurde einfach die Summe aller Eingänge aller Gatter zusammen addiert. Man sieht nun, dass für die beiden niederwertigsten Bits D-Flipflops nötig sind, und für die drei hochwertigsten JK-Flipflops. Diese kosten zwar etwas mehr, machen auf die Logikkosten der Gatter umgerechnet, aber nur etwa einen Wert von 2 aus^[6].

Die finalen Gleichungen für die Ansteuerung der Flipflops sehen damit wie folgt aus:

$$D_0 = \overline{\overline{\overline{\overline{Q_4 Q_3 Q_2 Q_1} + start + Q_0} + \overline{Q_4 Q_3 Q_2 Q_0} + \overline{Z}} + \overline{Q_4 + Q_3 + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} + \cdots} \\ \cdots + \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} + \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} + \cdots \\ \cdots + \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} + \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} \overline{Q_4 + \overline{Q_3} + \overline{Q_2} + \overline{Q_1}} \overline{Q_0} \overline{L}$$

3 Entwurf des Schaltkreises

$$D_1 = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 + Q_0} Q_4 + Q_3 + Q_1 + Q_0} Q_2 V Z} Q_4 + Q_3 + Q_2 + Q_0} L} \dots$$

$$\dots \overline{\overline{\overline{Q_3 Q_1 Q_0 L + Q_4 + Q_3 + Q_2 + Q_0} Q_1 L} Q_4 Q_3 Q_2 Q_0} \dots$$

$$\dots \overline{\overline{\overline{Q_4 + Q_3 + Q_2 + Q_0} L} Q_4 Q_3 Q_2 Q_1}$$

$$J_2 = \overline{\overline{\overline{Q_4 Q_3 Q_1 Q_0} Q_4 Q_3 Q_1 Q_0} Q_4 + Q_3 + Q_1 + Q_0} L$$

$$K_2 = \overline{\overline{Q_4 Q_3 Q_1 Q_0} Q_4 Q_3 Q_1 Q_0}$$

$$J_3 = \overline{\overline{Q_4 Q_2 Q_1 Q_0} Q_4 + Q_2 + Q_1 + Q_0} L$$

$$K_3 = \overline{Q_4 + Q_2 + Q_1 + Q_0}$$

$$J_4 = \overline{\overline{\overline{Q_3 + Q_2 + Q_1 + Q_0} V Z} Q_3 Q_2 Q_1 Q_0}$$

$$K_4 = \overline{Q_3 + Q_2 + Q_1}$$

Mit Hilfe dieser Vorgaben kann man nun die Schaltung für den Zustandsautomaten zusammenstellen. Das Ergebnis ist in Abbildung 9 zu sehen. Durch Umformungen war es dabei noch möglich NAND-NAND- bzw. NOR-NOR-Folgen durch Komplexgatter der Form OR-NAND bzw. AND-NOR zu ersetzen. Die nötigen Umformungen dafür lauten: $\overline{A B C} = (\overline{A + B}) C$ bzw. $\overline{A + B + C} = \overline{A B} + C$.

3.3 Gatterschaltung des Zustandsautomaten

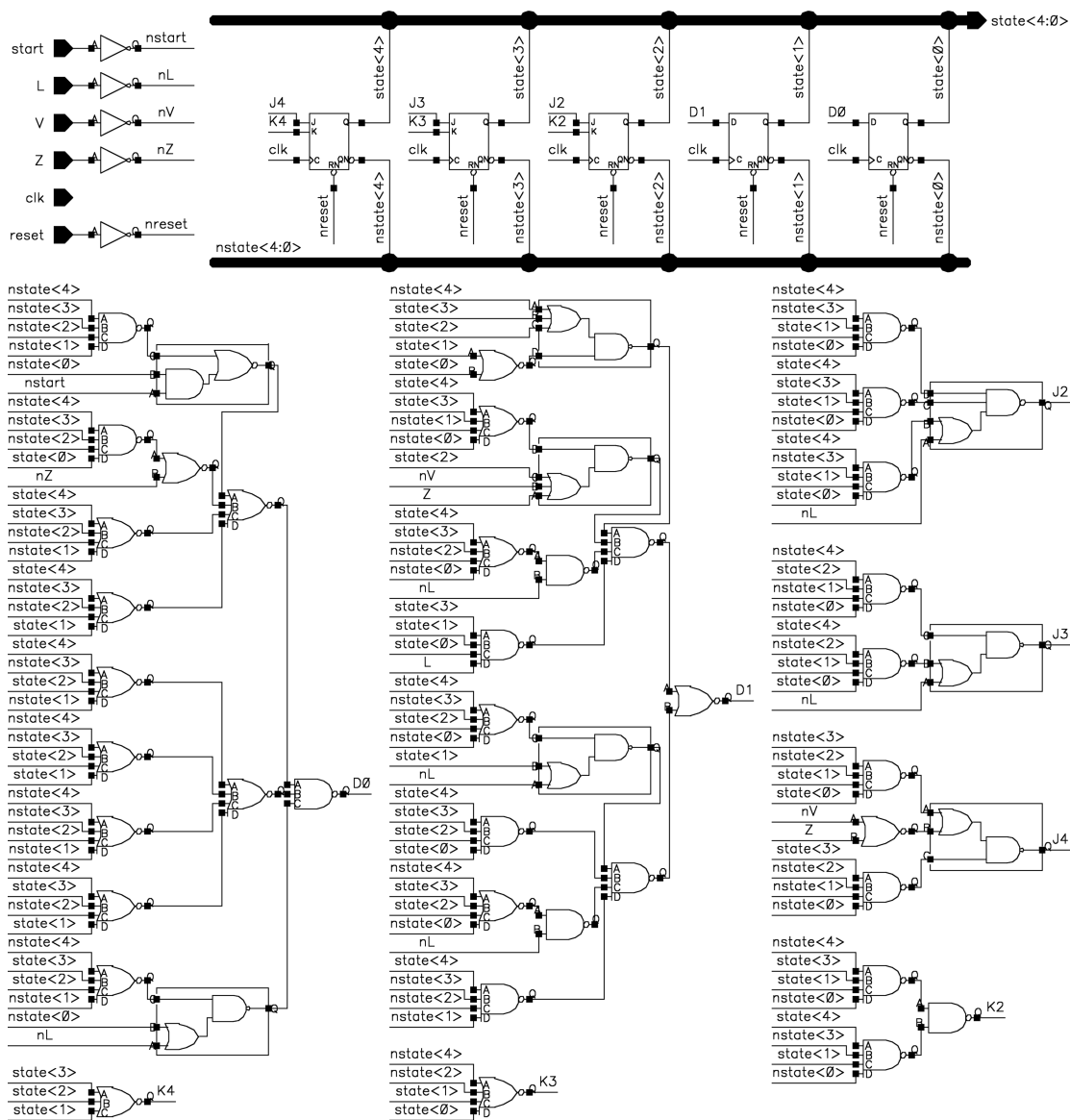


Abbildung 9: Gatterschaltung des Zustandsautomaten

4 Simulationsergebnisse

4.1 Gesamtschaltung, FSM als Verilog-Beschreibung

Die folgenden Simulationsprotokolle zeigen die prinzipielle Funktionstüchtigkeit der Schaltung mit dem in Verilog beschriebenen Zustandsautomaten. Im Anhang ist im Quelltext 3 der Verilog-Code der Testbench aufgeführt. Ich habe hier beispielhaft nur drei Testfälle aufgeführt. Den normalen Fall, also die Berechnung der Quadratwurzel aus einer positiven reellen Zahl, den Fall wenn der Startwert 0 beträgt und den Fall dass der Startwert ungültig ist.

Für den normalen Fall habe ich als Startwert $3.3374811e94$ genommen, da bei diesem Wert jede Schleife genau einmal wiederholt wird, und somit jede Sprungabzweigung im Laufe der Abarbeitung einmal genutzt wird. Für den Fall dass der Startwert 0 beträgt, wird die Abarbeitung sofort beendet und die 0 als Ergebnis ausgegeben. Für den Fall, dass der Startwert ungültig ist, wird kein Ergebnis ausgegeben, dafür ein Fehlerflag gesetzt. Ich habe für den Fehlerfall nur ein Simulationsergebnis angegeben, da die Abarbeitung in allen drei Fällen, negative Zahl, Zahlenüberlauf und 'Not-a-Number' exakt gleich aussieht.

Die Baseline wurde in den Simulationsprotokollen jeweils so platziert, dass sie im zweiten Takt der Startphase liegt, wo die Flags V und Z ausgewertet werden, um den weiteren Fortlauf des Algorithmus zu bestimmen. Der Cursor 'TimeA' liegt jeweils in dem Takt, in dem das Ergebnis ausgegeben wird.

Waveform 1 – functional FSM – normal

 


Abbildung 10: normaler Durchlauf des Algorithmus mit Startwert 3.3374811e94

Waveform 3 – functional FSM – error

 


Abbildung 12: Verhalten der Schaltung bei fehlerhaftem Startwert

4.2 nur Zustandsautomat, Gatterschaltung

Die folgenden Simulationsprotokolle enthalten alle möglichen Zustandsübergänge des Zustandsautomaten. Simuliert wurde dabei nur die reine Gatterschaltung der FSM. Die Testbench ist dabei so gehalten, dass alle Zustände und Zustandsübergänge mindestens einmal durchlaufen werden. Der Verilog-Code der kompletten Testbench ist im Anhang in Quellcode 4 zu sehen.

Zu Beginn werden erst alle Startphasen durchgelaufen, die zu einem vorzeitigen Ende der Abarbeitung führen. Das sind der Fehlerfall, also Eingabe von negativen oder zu großen Zahlen, oder Werte die keine gültige Fließkommazahl sind (Not-a-Number). Aber auch die Eingabe von 0 führt zur sofortigen Beendigung des Algorithmus, da das Ergebnis mit 0 schon feststeht, und eine weitere Bearbeitung durch den Algorithmus am Ende zu einem Division-durch-0-Fehler führen würde. Eine Besonderheit ist der Fall, bei dem die Flags eine ungültige Zahl und den Wert 0 gleichzeitig anzeigen. Dieser Fall tritt in der Praxis nie auf, da eine Zahl nicht gleichzeitig zu groß bzw. 'Not-a-Number' und 0 sein kann. Es gibt zwar den theoretischen Fall der -0 , aber auch bei Eingabe von -0 wird vom Multiplizierer kein Vorzeichenflag gesetzt, sondern nur das Zero-Flag. Aufgrund dieses theoretischen Falles habe ich mich aber dazu entschieden in diesem Fall die 0 als Ergebnis auszugeben und keinen Fehler.

Im weiteren Verlauf der Simulation wird jede Schleife einmal wiederholt, um jeden Sprung in beide Richtungen einmal durchgeführt zu haben. An den Zustandsübergängen mit einer Auswertung der Flags L, V oder Z habe ich in den Simulationsprotokollen jeweils eine Markierung gesetzt. Die Funktionsfähigkeit des start-Flags ist am Anfang gegeben, da bei Setzung dieses Flags der Algorithmus korrekt startet. Im letzten Simulationsprotokoll in Abbildung 17 ist an der letzten steigenden Taktflanke auch zu erkennen, dass die FSM im IDLE-Zustand bleibt, wenn das start-Flag nicht gesetzt ist.

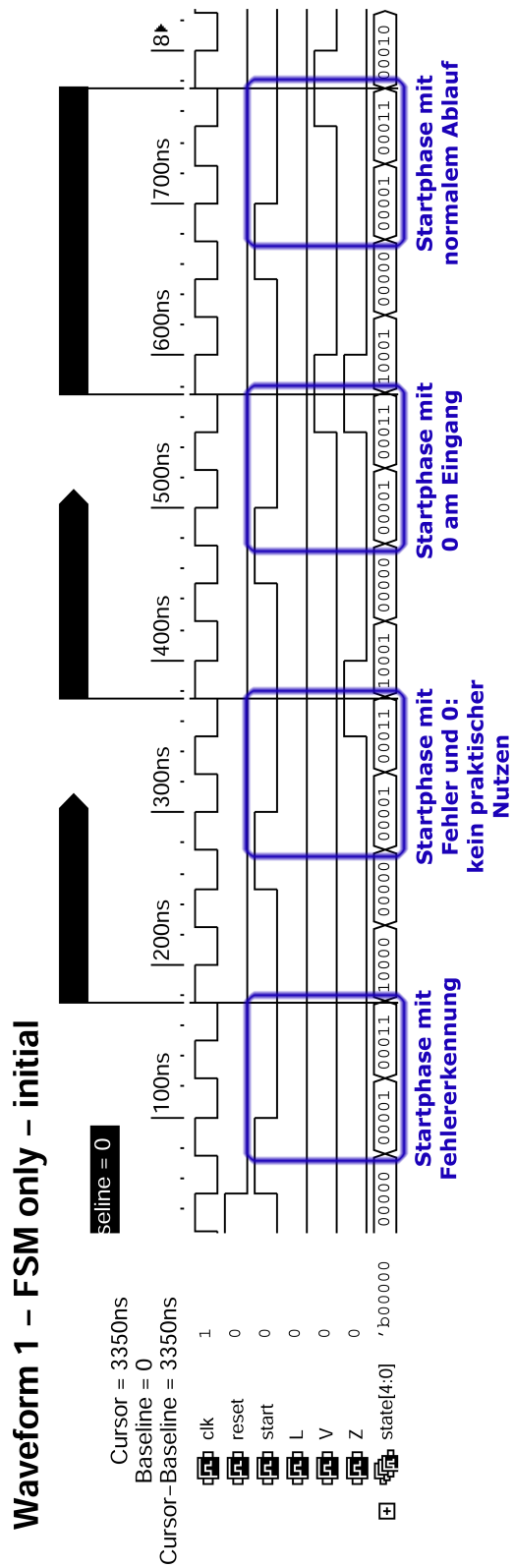


Abbildung 13: Die verschiedenen möglichen Startphasen des Algorithmus

 


Abbildung 14: Divisionsphasen 1 und 2

 


Abbildung 15: Divisionsphasen 3 und 4

 


Abbildung 16: Erster Durchlauf des Newtonverfahrens mit Schleifenrückprung

 


Abbildung 17: Letzter Durchlauf des Newtonverfahrens mit Verlassen der Schleife

4.3 Gesamtschaltung, FSM als Gatterschaltung

In diesem Abschnitt wurden lediglich die Simulationen aus Abschnitt 4.1 wiederholt. Diesmal wurde nur statt der Verilog-Beschreibung des Zustandsautomaten die Gatterschaltung benutzt. Da beide Simulationsreihen jeweils das gleiche Ergebnis zeigen, kann man davon ausgehen, dass sowohl die Verilog-Beschreibung als auch die Gatterschaltung dasselbe Verhalten zeigen.

Waveform 1 – schematic FSM – normal

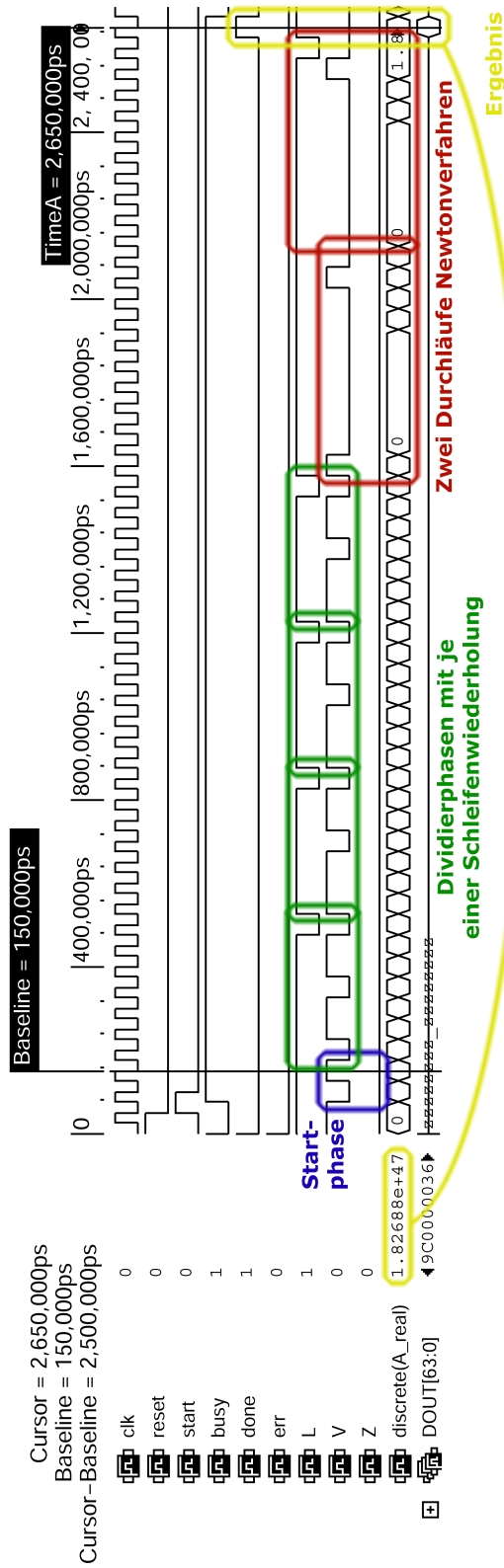


Abbildung 18: normaler Durchlauf des Algorithmus mit Startwert 3.3374811e94

Waveform 2 – schematic FSM – 0

 


Abbildung 19: Verhalten der Schaltung bei Startwert 0

Waveform 3 – schematic FSM – error

 


Abbildung 20: Verhalten der Schaltung bei fehlerhaftem Startwert

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit sollte an einem frei gewählten Algorithmus beispielhaft mit Hilfe gegebener Tools ein Schaltkreis entworfen werden. Ich habe hierfür eine spezielle Form des Newtonschen Näherungsverfahrens zur Berechnung der Quadratwurzel genommen. Mit verschiedensten Mitteln habe ich versucht den Algorithmus sowohl schneller zu machen, als auch möglichst sparsam mit Ressourcen wie Flächenbedarf und Stromaufnahme umzugehen.

Der Algorithmus ist allerdings nur sehr beispielhaft und die ganze Schaltung ohne praktischen Nutzen. Die gesamte Schaltung braucht trotz Optimierungen immer noch bis zu 135 Takte um zum Ergebnis zu kommen. Dieser Fall ist im Simulator unter <http://olunczek.de/ice-test/> für den Startwert $4.286e301$ nachzuvollziehen. Bei diesem Wert sind die meisten Durchläufe der Divisionsphase nötig. Das eigentliche Newtonverfahren braucht dank quadratischer Konvergenz und der Vorberechnung auf einen Wert von maximal dem doppelten des Zielwertes nie mehr als sieben Durchläufe. Die Berechnung der Quadratwurzel ist mit dem Vorwissen des Gleitkommaformates wesentlich einfacher zu bewerkstelligen. Die vereinfachte Form der Gleitkommazahlen lautet ja $z = a2^b$, wobei a zwischen 1 und 2 liegt. Die Wurzel berechnet sich demzufolge zu $\sqrt{z} = \sqrt{a2^b} = \sqrt{a}\sqrt{2^b}$. Die Quadratwurzel der Potenz lässt sich einfach berechnen. Und da a in einem sehr kleinen Bereich definiert ist, kann man dort die Wurzelfunktion durch eine einfache Gleichung annähern, so dass keine iterativen Berechnungen nötig sind.

Der Datenpfad wurde so konstruiert, dass er möglichst kleine einfache Register nutzt. Auch bei den Register-Transfer-Folgen wurden alle Zustände für die Optimierungsschritte genutzt, so dass es keine Leerzustände gibt. Dort ist also nur noch wenig Optimierungspotential. Beim Zustandsautomaten gibt es sicher noch viele Möglichkeiten zur Optimierung. Ich habe hier eine Zustandskodierung genutzt, die ich für gut halte. Es gibt aber sicher noch bessere, mit denen man die FSM kleiner und sparsamer gestalten kann. Die Anzahl von möglichen Kodierungen ist aber so groß und nur schwer überschaubar, dass es schwierig und aufwändig ist das Optimum zu finden.

Die vorliegende Arbeit zeigt nur Einblick in die wichtigsten Schritte des Schaltkreisentwurfs und gibt Einblicke zu verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten. Das ganze ist aber nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

A Quellcode

Quellcode 1: Verilog-Code des Zustandsautomaten

```
1 module SQRT_FSM (L, V, Z, clk, reset, start, state);
2
3     parameter IDLE           = 5'b00000;
4     parameter START_MUL     = 5'b00001;
5     parameter START_ADD     = 5'b00011;
6     parameter DIV1_START   = 5'b00010;
7     parameter DIV1_SQR     = 5'b00110;
8     parameter DIV1_SUB     = 5'b00111;
9     parameter DIV1_MUL     = 5'b00101;
10    parameter DIV2_START   = 5'b00100;
11    parameter DIV2_SQR     = 5'b01100;
12    parameter DIV2_SUB     = 5'b01101;
13    parameter DIV2_MUL     = 5'b01111;
14    parameter DIV3_START   = 5'b01110;
15    parameter DIV3_SQR     = 5'b01010;
16    parameter DIV3_SUB     = 5'b01011;
17    parameter DIV3_MUL     = 5'b01001;
18    parameter DIV4_START   = 5'b01000;
19    parameter DIV4_SQR     = 5'b11000;
20    parameter DIV4_SUB     = 5'b11001;
21    parameter DIV4_MUL     = 5'b11011;
22    parameter NEWTON_START = 5'b11010;
23    parameter NEWTON_DIV2  = 5'b11110;
24    parameter NEWTON_DIV3  = 5'b11111;
25    parameter NEWTON_DIV4  = 5'b11101;
26    parameter NEWTON_DIV5  = 5'b11100;
27    parameter NEWTON_DIV6  = 5'b10100;
28    parameter NEWTON_DIV7  = 5'b10101;
29    parameter NEWTON_ADD   = 5'b10111;
30    parameter NEWTON_MUL   = 5'b10110;
31    parameter NEWTON_SUB   = 5'b10010;
32    parameter NEWTON_DIV   = 5'b10011;
33    parameter END         = 5'b10001;
34    parameter ERR         = 5'b10000;
35
36    input L;
37    input V;
38    input Z;
39    input clk;
40    input reset;
41    input start;
42
43    output state;
44
45    reg [4:0] state;
46    reg [4:0] next_state;
47
```

```
48  always @ (posedge clk or posedge reset)
49      if (reset) begin
50          state <= IDLE;
51      end
52      else begin
53          state <= next_state;
54      end
55
56  always @ (L or V or Z or start or state)
57      case (state)
58          IDLE          : if (start) begin
59                          next_state = START_MUL;
60                      end
61                      else begin
62                          next_state = IDLE;
63                      end
64          START_MUL     : next_state = START_ADD;
65          START_ADD     : if (Z) begin
66                          next_state = END;
67                      end
68                      else begin
69                          if (V) begin
70                              next_state = DIV1_START;
71                          end
72                          else begin
73                              next_state = ERR;
74                          end
75                      end
76          DIV1_START    : next_state = DIV1_SQR;
77          DIV1_SQR      : next_state = DIV1_SUB;
78          DIV1_SUB      : next_state = DIV1_MUL;
79          DIV1_MUL      : if (L) begin
80                          next_state = DIV1_SQR;
81                      end
82                      else begin
83                          next_state = DIV2_START;
84                      end
85          DIV2_START    : next_state = DIV2_SQR;
86          DIV2_SQR      : next_state = DIV2_SUB;
87          DIV2_SUB      : next_state = DIV2_MUL;
88          DIV2_MUL      : if (L) begin
89                          next_state = DIV2_SQR;
90                      end
91                      else begin
92                          next_state = DIV3_START;
93                      end
94          DIV3_START    : next_state = DIV3_SQR;
95          DIV3_SQR      : next_state = DIV3_SUB;
96          DIV3_SUB      : next_state = DIV3_MUL;
97          DIV3_MUL      : if (L) begin
98                          next_state = DIV3_SQR;
```

```

99         end
100        else begin
101            next_state = DIV4_START;
102        end
103        DIV4_START : next_state = DIV4_SQR;
104        DIV4_SQR   : next_state = DIV4_SUB;
105        DIV4_SUB   : next_state = DIV4_MUL;
106        DIV4_MUL   : if (L) begin
107            next_state = DIV4_SQR;
108        end
109        else begin
110            next_state = NEWTON_START;
111        end
112        NEWTON_START : next_state = NEWTON_DIV2;
113        NEWTON_DIV2  : next_state = NEWTON_DIV3;
114        NEWTON_DIV3  : next_state = NEWTON_DIV4;
115        NEWTON_DIV4  : next_state = NEWTON_DIV5;
116        NEWTON_DIV5  : next_state = NEWTON_DIV6;
117        NEWTON_DIV6  : next_state = NEWTON_DIV7;
118        NEWTON_DIV7  : next_state = NEWTON_ADD;
119        NEWTON_ADD   : next_state = NEWTON_MUL;
120        NEWTON_MUL   : next_state = NEWTON_SUB;
121        NEWTON_SUB   : next_state = NEWTON_DIV;
122        NEWTON_DIV   : if (L) begin
123            next_state = NEWTON_DIV2;
124        end
125        else begin
126            next_state = END;
127        end
128        ERR          : next_state = IDLE;
129        END          : next_state = IDLE;
130        default      : next_state = IDLE;
131    endcase
132
133 endmodule

```

Quellcode 2: Verilog-Code der Steuerlogik

```
1 module SQRT_CtrlLogic ( state , ALU_B, A_ALU, A_DIV, A_MUL, A_NR,
2                       B_ALU, B_DIV, B_DOUT, B_MUL, B_TMP, B_VL,
3                       DIN_A, DIV_A, K2pm1_A, K2pm5_A, K2pm25_A,
4                       K2pm125_A, MUL_A, MUL_B, NR_B, OR_B,
5                       TMP_OR, VL_A, busy, div, sub, done, err );
6
7   parameter IDLE           = 5'b00000;
8   parameter START_MUL     = 5'b00001;
9   parameter START_ADD     = 5'b00011;
10  parameter DIV1_START    = 5'b00010;
11  parameter DIV1_SQR      = 5'b00110;
12  parameter DIV1_SUB      = 5'b00111;
13  parameter DIV1_MUL      = 5'b00101;
14  parameter DIV2_START    = 5'b00100;
15  parameter DIV2_SQR      = 5'b01100;
16  parameter DIV2_SUB      = 5'b01101;
17  parameter DIV2_MUL      = 5'b01111;
18  parameter DIV3_START    = 5'b01110;
19  parameter DIV3_SQR      = 5'b01010;
20  parameter DIV3_SUB      = 5'b01011;
21  parameter DIV3_MUL      = 5'b01001;
22  parameter DIV4_START    = 5'b01000;
23  parameter DIV4_SQR      = 5'b11000;
24  parameter DIV4_SUB      = 5'b11001;
25  parameter DIV4_MUL      = 5'b11011;
26  parameter NEWTON_START  = 5'b11010;
27  parameter NEWTON_DIV2   = 5'b11110;
28  parameter NEWTON_DIV3   = 5'b11111;
29  parameter NEWTON_DIV4   = 5'b11101;
30  parameter NEWTON_DIV5   = 5'b11100;
31  parameter NEWTON_DIV6   = 5'b10100;
32  parameter NEWTON_DIV7   = 5'b10101;
33  parameter NEWTON_ADD    = 5'b10111;
34  parameter NEWTON_MUL    = 5'b10110;
35  parameter NEWTON_SUB    = 5'b10010;
36  parameter NEWTON_DIV    = 5'b10011;
37  parameter END           = 5'b10001;
38  parameter ERR           = 5'b10000;
39
40  input [4:0] state;
41
42  output ALU_B;
43  output A_ALU;
44  output A_DIV;
45  output A_MUL;
46  output A_NR;
47  output B_ALU;
48  output B_DIV;
49  output B_DOUT;
50  output B_MUL;
```

```

51  output B_TMP;
52  output B_VL;
53  output DIN_A;
54  output DIV_A;
55  output K2pm1_A;
56  output K2pm5_A;
57  output K2pm25_A;
58  output K2pm125_A;
59  output MUL_A;
60  output MUL_B;
61  output NR_B;
62  output OR_B;
63  output TMP_OR;
64  output VL_A;
65  output busy;
66  output div;
67  output sub;
68  output done;
69  output err;
70
71  reg ALU_B;
72  reg A_ALU;
73  reg A_DIV;
74  reg A_MUL;
75  reg A_NR;
76  reg B_ALU;
77  reg B_DIV;
78  reg B_DOUT;
79  reg B_MUL;
80  reg B_TMP;
81  reg B_VL;
82  reg DIN_A;
83  reg DIV_A;
84  reg K2pm1_A;
85  reg K2pm5_A;
86  reg K2pm25_A;
87  reg K2pm125_A;
88  reg MUL_A;
89  reg MUL_B;
90  reg NR_B;
91  reg OR_B;
92  reg TMP_OR;
93  reg VL_A;
94  reg busy;
95  reg div;
96  reg sub;
97  reg done;
98  reg err;
99
100 always @ (state)
101     begin

```

```
102     ALU_B      = 1'b0;
103     A_ALU      = 1'b0;
104     A_DIV      = 1'b0;
105     A_MUL      = 1'b0;
106     A_NR       = 1'b0;
107     B_ALU      = 1'b0;
108     B_DIV      = 1'b0;
109     B_DOUT     = 1'b0;
110     B_MUL      = 1'b0;
111     B_TMP      = 1'b0;
112     B_VL       = 1'b0;
113     DIN_A      = 1'b0;
114     DIV_A      = 1'b0;
115     K2pm1_A    = 1'b0;
116     K2pm5_A    = 1'b0;
117     K2pm25_A   = 1'b0;
118     K2pm125_A  = 1'b0;
119     MUL_A      = 1'b0;
120     MUL_B      = 1'b0;
121     NR_B       = 1'b0;
122     OR_B       = 1'b0;
123     TMP_OR     = 1'b0;
124     VL_A       = 1'b0;
125     busy       = 1'b1;
126     div        = 1'b0;
127     sub        = 1'b0;
128     done       = 1'b0;
129     err        = 1'b0;
130
131     case (state)
132     IDLE       : begin
133                 DIN_A    = 1'b1;
134                 A_NR     = 1'b1;
135                 busy     = 1'b0;
136             end
137     START_MUL  : begin
138                 K2pm1_A  = 1'b1;
139                 A_MUL    = 1'b1;
140                 NR_B     = 1'b1;
141                 B_MUL    = 1'b1;
142                 B_VL     = 1'b1;
143             end
144     START_ADD  : begin
145                 K2pm1_A  = 1'b1;
146                 A_ALU    = 1'b1;
147                 MUL_B    = 1'b1;
148                 B_ALU    = 1'b1;
149             end
150     DIV1_START : begin
151                 K2pm125_A = 1'b1;
152                 A_MUL    = 1'b1;
```

```

153         ALU_B      = 1'b1;
154         B_MUL      = 1'b1;
155         B_TMP      = 1'b1;
156     end
157     DIV1_SQR      : begin
158         MUL_A      = 1'b1;
159         A_MUL      = 1'b1;
160         A_NR       = 1'b1;
161         MUL_B      = 1'b1;
162         B_MUL      = 1'b1;
163         TMP_OR     = 1'b1;
164     end
165     DIV1_SUB      : begin
166         VL_A       = 1'b1;
167         A_ALU      = 1'b1;
168         MUL_B      = 1'b1;
169         B_ALU      = 1'b1;
170         sub        = 1'b1;
171     end
172     DIV1_MUL      : begin
173         K2pm125_A  = 1'b1;
174         A_MUL      = 1'b1;
175         NR_B       = 1'b1;
176         B_MUL      = 1'b1;
177         B_TMP      = 1'b1;
178     end
179     DIV2_START    : begin
180         K2pm25_A   = 1'b1;
181         A_MUL      = 1'b1;
182         OR_B       = 1'b1;
183         B_MUL      = 1'b1;
184         B_TMP      = 1'b1;
185     end
186     DIV2_SQR      : begin
187         MUL_A      = 1'b1;
188         A_MUL      = 1'b1;
189         A_NR       = 1'b1;
190         MUL_B      = 1'b1;
191         B_MUL      = 1'b1;
192         TMP_OR     = 1'b1;
193     end
194     DIV2_SUB      : begin
195         VL_A       = 1'b1;
196         A_ALU      = 1'b1;
197         MUL_B      = 1'b1;
198         B_ALU      = 1'b1;
199         sub        = 1'b1;
200     end
201     DIV2_MUL      : begin
202         K2pm25_A   = 1'b1;
203         A_MUL      = 1'b1;

```

```
204         NR_B      = 1'b1;
205         B_MUL     = 1'b1;
206         B_TMP     = 1'b1;
207     end
208     DIV3_START   : begin
209         K2pm5_A  = 1'b1;
210         A_MUL    = 1'b1;
211         OR_B     = 1'b1;
212         B_MUL    = 1'b1;
213         B_TMP    = 1'b1;
214     end
215     DIV3_SQR     : begin
216         MUL_A    = 1'b1;
217         A_MUL    = 1'b1;
218         A_NR     = 1'b1;
219         MUL_B    = 1'b1;
220         B_MUL    = 1'b1;
221         TMP_OR   = 1'b1;
222     end
223     DIV3_SUB     : begin
224         VL_A     = 1'b1;
225         A_ALU    = 1'b1;
226         MUL_B    = 1'b1;
227         B_ALU    = 1'b1;
228         sub      = 1'b1;
229     end
230     DIV3_MUL     : begin
231         K2pm5_A  = 1'b1;
232         A_MUL    = 1'b1;
233         NR_B     = 1'b1;
234         B_MUL    = 1'b1;
235         B_TMP    = 1'b1;
236     end
237     DIV4_START   : begin
238         K2pm1_A  = 1'b1;
239         A_MUL    = 1'b1;
240         OR_B     = 1'b1;
241         B_MUL    = 1'b1;
242         B_TMP    = 1'b1;
243     end
244     DIV4_SQR     : begin
245         MUL_A    = 1'b1;
246         A_MUL    = 1'b1;
247         A_NR     = 1'b1;
248         MUL_B    = 1'b1;
249         B_MUL    = 1'b1;
250         TMP_OR   = 1'b1;
251     end
252     DIV4_SUB     : begin
253         VL_A     = 1'b1;
254         A_ALU    = 1'b1;
```

```

255         MUL_B      = 1'b1;
256         B_ALU      = 1'b1;
257         sub        = 1'b1;
258     end
259     DIV4_MUL      : begin
260         K2pm1_A    = 1'b1;
261         A_MUL      = 1'b1;
262         NR_B       = 1'b1;
263         B_MUL      = 1'b1;
264         B_TMP      = 1'b1;
265     end
266     NEWTON_START  : begin
267         VL_A       = 1'b1;
268         A_DIV      = 1'b1;
269         OR_B       = 1'b1;
270         B_DIV      = 1'b1;
271         B_TMP      = 1'b1;
272         div        = 1'b1;
273     end
274     NEWTON_DIV2   : begin
275         TMP_OR     = 1'b1;
276     end
277     NEWTON_DIV3   : begin
278     end
279     NEWTON_DIV4   : begin
280     end
281     NEWTON_DIV5   : begin
282     end
283     NEWTON_DIV6   : begin
284     end
285     NEWTON_DIV7   : begin
286     end
287     NEWTON_ADD    : begin
288         DIV_A      = 1'b1;
289         A_ALU      = 1'b1;
290         OR_B       = 1'b1;
291         B_ALU      = 1'b1;
292     end
293     NEWTON_MUL    : begin
294         K2pm1_A    = 1'b1;
295         A_MUL      = 1'b1;
296         ALU_B      = 1'b1;
297         B_MUL      = 1'b1;
298     end
299     NEWTON_SUB    : begin
300         MUL_A      = 1'b1;
301         A_ALU      = 1'b1;
302         A_NR       = 1'b1;
303         OR_B       = 1'b1;
304         B_ALU      = 1'b1;
305         sub        = 1'b1;

```

```
306         end
307     NEWTON_DIV : begin
308         VL_A     = 1'b1;
309         A_DIV    = 1'b1;
310         NR_B     = 1'b1;
311         B_DIV    = 1'b1;
312         B_TMP    = 1'b1;
313         div      = 1'b1;
314     end
315     END : begin
316         NR_B     = 1'b1;
317         B_DOUT   = 1'b1;
318         done     = 1'b1;
319     end
320     ERR : begin
321         err      = 1'b1;
322     end
323 endcase
324 end
325
326 endmodule
```



```
51  
52     while (busy == 1) begin  
53         #(CYCLE);  
54     end  
55  
56     $finish;  
57 end  
58  
59 endmodule
```

Quellcode 4: Verilog-Code der Testbench des Zustandsautomaten

```
1 module SQRT_FSM_tb;
2
3   parameter CYCLE = 50;
4
5   wire [4:0] state;
6
7   reg clk;
8   reg reset;
9   reg start;
10  reg L;
11  reg V;
12  reg Z;
13
14  SQRT_FSM FSM (
15    .state(state),
16    .clk(clk),
17    .reset(reset),
18    .start(start),
19    .L(L),
20    .V(V),
21    .Z(Z)
22  );
23
24  initial clk = 1'b0;
25  always #(CYCLE/2) clk = ~clk;
26
27  initial begin
28    reset = 1'b1;
29    start = 0;
30    L = 0;
31    V = 0;
32    Z = 0;
33    #(CYCLE);
34    reset = 1'b0;
35    start = 1;
36    #(CYCLE); // start V=0 Z=0 => error
37    start = 0;
38    #(3*CYCLE);
39    start = 1;
40    #(CYCLE); // start V=0 Z=1 => unused
41    start = 0;
42    #(CYCLE);
43    Z = 1;
44    #(CYCLE);
45    Z = 0;
46    #(CYCLE);
47    start = 1;
48    #(CYCLE); // start V=1 Z=1 => zero
49    start = 0;
50    #(CYCLE);
```

```
51     Z     = 1;
52     V     = 1;
53     #(CYCLE);
54     Z     = 0;
55     V     = 0;
56     #(CYCLE);
57     start = 1;
58     #(CYCLE);    // start V=1 Z=0 => normal
59     start = 0;
60     #(CYCLE);
61     V     = 1;
62     #(CYCLE);
63     V     = 0;
64     #(3*CYCLE); // div1
65     L     = 1;
66     #(CYCLE);   // loop back
67     L     = 0;
68     #(6*CYCLE); // div2
69     L     = 1;
70     #(CYCLE);   // loop back
71     L     = 0;
72     #(6*CYCLE); // div3
73     L     = 1;
74     #(CYCLE);   // loop back
75     L     = 0;
76     #(6*CYCLE); // div4
77     L     = 1;
78     #(CYCLE);   // loop back
79     L     = 0;
80     #(13*CYCLE); // newton
81     L     = 1;
82     #(CYCLE);   // loop back
83     L     = 0;
84     #(12*CYCLE); // newton end
85     $finish;
86     end
87
88 endmodule
```



```
51   if($i >= 9999) {
52     exit;
53   }
54   $oldresult = $newresult;
55   $newresult = 2.98023e-08 * $oldresult;
56   $i++;
57   $clocks = $clocks + 3;
58 } until(($newresult * $newresult) <= $value);
59 $newresult = $oldresult;
60 print "\nTakte: $clocks\n\n";
61 $clocks++;
62
63 print "\n<u>Div 2<sup>5</sup></u>\n\n";
64 print "<b>Iter x<sub>i</sub></b>" Takte</b>\n";
65 $i = 0;
66 do {
67   if($i > 0) {
68     write;
69   }
70   if($i >= 9999) {
71     exit;
72   }
73   $oldresult = $newresult;
74   $newresult = 0.03125 * $oldresult;
75   $i++;
76   $clocks = $clocks + 3;
77 } until(($newresult * $newresult) <= $value);
78 $newresult = $oldresult;
79 print "\nTakte: $clocks\n\n";
80 $clocks++;
81
82 print "\n<u>Div 2:</u>\n\n";
83 print "<b>Iter x<sub>i</sub></b>" Takte</b>\n";
84 $i = 0;
85 do {
86   if($i > 0) {
87     write;
88   }
89   if($i >= 9999) {
90     exit;
91   }
92   $oldresult = $newresult;
93   $newresult = 0.5 * $oldresult;
94   $i++;
95   $clocks = $clocks + 3;
96 } until(($newresult * $newresult) <= $value);
97 $newresult = $oldresult;
98 print "\nTakte: $clocks\n\n";
99 $clocks++;
100
101 print "\n<u>Newton-Raphson:</u>\n\n";
```

```
102 print "<b>Iter  x<sub>i</sub></b>           Takte</b>\n";
103 $i = 0;
104 do {
105     if($i >= 9999) {
106         exit;
107     }
108     $oldresult = $newresult;
109     $newresult = 0.5 * ($oldresult + $value / $oldresult);
110     $i++;
111     $clocks = $clocks + 10;
112     write;
113 } until($oldresult <= $newresult);
114 print "\n\n <b>u>Ergebnis:</u></b> $newresult\n";
115 $clocks++;
116 print "\n <b>u>Takte:</u></b> $clocks";
117
118 print "</pre></body></html>";
```


Literatur

- [1] Wikipedia: *Newton-Verfahren*
<http://de.wikipedia.org/wiki/Newton-Verfahren>
- [2] Wikipedia: *IEEE 754*
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
- [3] Wikipedia: *Gleitkommazahl*
<http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl>
- [4] Wikipedia: *Heron-Verfahren*
<http://de.wikipedia.org/wiki/Heron-Verfahren>
- [5] Achim Graupner, Daniel Matolin, Jens-Uwe Schlüßler: *Einführung in die Anwendung des Entwurfssystems CADENCE für die Lehrveranstaltung Schaltkreis- und Systementwurf* - 23. Oktober 2007
http://hpsn.et.tu-dresden.de/fileadmin/webfiles/lessons/vlsi_ice_07/Anleitung_ICE_2007.pdf
- [6] austriamicrosystems AG: *c35 Cells*
http://asic.austriamicrosystems.com/databooks/c35/databook_c35_33/index.html